

11 - ఎలక్ట్రికల్ సర్వ్యూట్ల రకాలు

మనం నేర్చుకున్నది:

- 1) అన్ని బల్బులు ఒకే వరుసలో అనుసంధానించబడిన సర్వ్యూట్సు సిరీస్ సర్వ్యూట్ అని అంటారు.
- 2) సిరీస్ సర్వ్యూట్లో ఒక బల్బ్ విఫలమైతే, విద్యుత్ ప్రవాహం ఆగిపోతుంది.
- 3) సిరీస్ సర్వ్యూట్లో ఎక్కువ సంబ్యలో బల్బుల సంఖ్య, దాని కాంతి మసకబారుతుంది.
- 4) ప్రతి బల్బ్ లేదా పరికరం స్వతంత్రంగా మూలానికి అనుసంధానించబడిన సర్వ్యూట్సు సమాంతర సర్వ్యూట్ అంటారు.
- 5) ఆనేక బల్బులు సమాంతర సర్వ్యూట్లో కనెక్ట్ చేయబడ్డాయి. సర్వ్యూట్లో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బల్బులు కలిసినప్పటికీ, మిగిలిన బల్బులు వెలుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే అన్ని బల్బులు స్వతంత్రంగా మూలానికి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి.
- 6) మన ఇంట్లోని అన్ని ఉపకరణాలు సమాంతర సర్వ్యూట్లో అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. అందుకే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా లైట్ వెలుగుతూనే ఉంటుంది.
- 7) విద్యుత్తు ప్రవహించే పదార్థాలను మంచి కండక్టర్లు అంటారు. ఉదా. లోపోలు.
- 8) విద్యుత్తు ప్రవహించలేని పదార్థాలను చెడ్డ కండక్టర్లు అంటారు. ఉదా. రబ్బరు, చెక్కు, ప్లాస్టిక్.

ప్ర. 1. సమాధానాన్ని ఒక వాక్యంలో రాయండి.

- 1) ఎన్ని రకాల విద్యుత్ వలయాలు ఉన్నాయి? వాటి పేర్లు ప్రాయండి?

- 2) లైట్ ట్రైంగ్ సిరీస్ సర్వ్యూట్కు కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏ సమస్య తలెత్తుతుంది?

- 3) ఏ విద్యుత్ వలయం ఎక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తుంది?

- 4) విద్యుత్ దొంగతనం కోసం చొప్పించిన తీగ ఏ రకమైన సర్వ్యూట్ అంటారు? ఎందుకు?

ప్ర. 2. తప్పు లేదా ఒప్పు రాయండి.

- 1) సిరీస్ సర్వ్యూట్లో బల్బుల సంఖ్య పెరిగితే, వాటి కాంతి పెరుగుతుంది.

2) బల్భీ యొక్క ప్రైంగ్ ఒక సమాంతర సర్వాంగ్లో అనుసంధానించబడి ఉంటే, ఒక బల్భీ విఫలమైన వెంటనే అన్ని బల్బులు అపివేయబడతాయి.

3) ఎవరైనా విద్యుత్ తీగకు అంటుకుంటే, వారిని వెంటనే లాగి వేయాలి.

4) ఓపెన్ సర్వాంగ్లో బల్భీ వెలిగిస్తారు.

ప్ర. 3. వివరించండి.

1) విద్యుత్ యొక్క మంచి కండక్షన్

2) •పేలవమైన విద్యుత్ కండక్షన్

ప్ర. 4. కింది అంశాలలో విద్యుత్ కండక్షన్లను మరియు చెడ్డ కండక్షరను క్రమబద్ధికరించండి.

కలప (పూడీ), బంక మట్టి, మేకు , కాయిన్ (%జూగచీ%), పేపర్, రబ్బర్, తాళం చెవి , ప్లాస్టిక్

1) విద్యుత్ యొక్క మంచి కండక్షన్

2) •పేలవమైన విద్యుత్ కండక్షన్

ప్ర. 5. చిత్రాన్ని గీయండి మరియు ప్రతి భాగం పేరు రాయండి.

1) సిరీస్ సర్వాంగ్

2) సమాంతర సర్వాంగ్